

تمتلك السكن الممثل بالمخطط الهندسي على الشكل-1-

1- اكمل مخطط مسار الطاقة الكهربائية من مكان إنتاجها

إلى مسكنك .

2- المصابيح الموجودة في مسكنك هي الممثلة على

الشكل -3- .

1-2- احسب قيمة الإستطاعة الممتصة من طرف مصابيح مسكنك .

\* حساب قيمة الإستطاعة الممتصة من طرف المصابيح


$$2 \times 0,5$$

2-2- احسب قيمة شدة التيار الممتصة من طرف مصابيح


مسكنك .

\* حساب قيمة شدة التيار الممتصة من طرف المصابيح

$$0,5 \times 2 + 0,25 \times 2$$

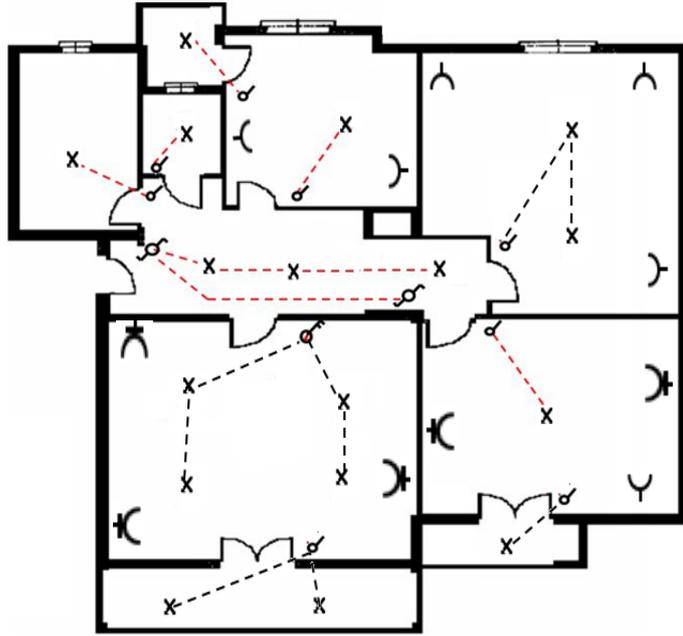

الشكل-1-

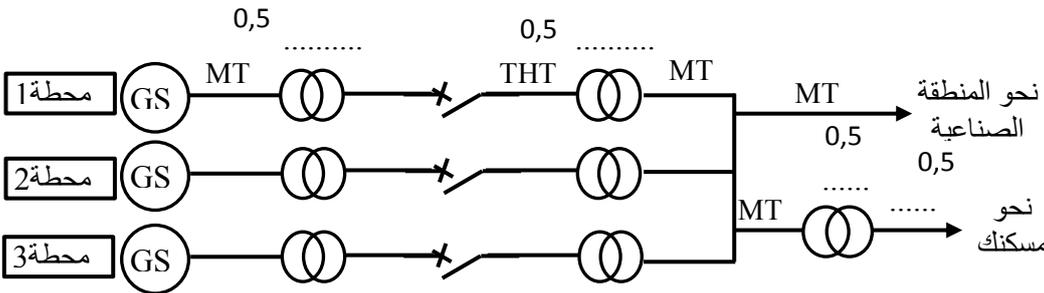

الشكل-2-



الشكل-3-

3-2- عين عدد الفواصل المستعملة لحماية إنارة المسكن. علل .

\* عدد الفواصل المستعملة لحماية إنارة المسكن هي : .....

\* التعليل : .....

4-2- عين عدد دارات إنارة المسكن.

\* عدد دارات إنارة المسكن.....

5-2 احسب الطاقة الممتصة من طرف المصابيح خلال 5 ساعات .

\* حساب الطاقة الممتصة من طرف المصابيح خلال 5 ساعات .

$$0,5 + 0,25 \times 2$$

6-2 احسب ثمن الطاقة الممتصة من طرف المصابيح خلال ثلاثي إذا كانت تشتغل 5 ساعات في اليوم و ثمن الوحدة التجارية


هو 4,17DA .

$$0,5 \times 2$$

\* التحويل : .....

\* حساب ثمن الطاقة الممتصة من طرف المصابيح خلال ثلاثي

$$0,5 + 0,25 \times 2$$

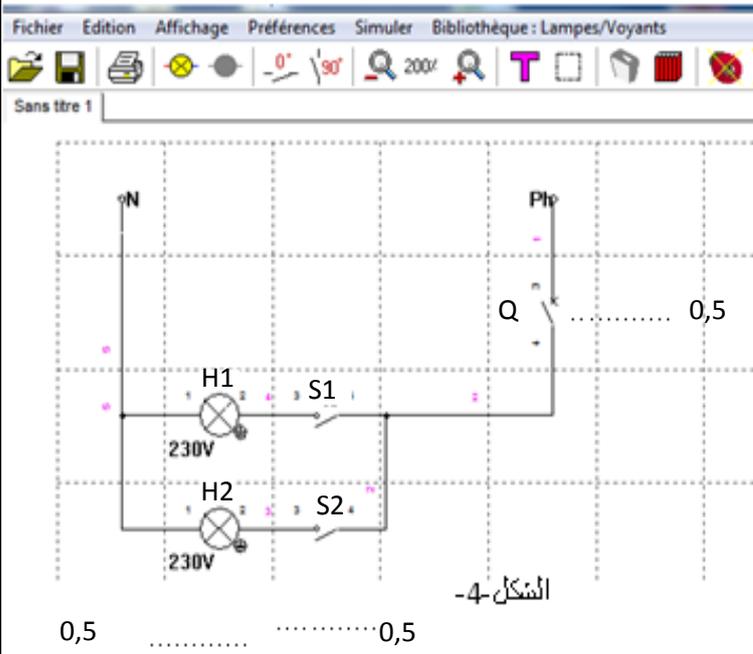

الشكل-4

0,5 ..... 0,5

ملاحظة :

- 0 قاطعة مفتوحة
- 1 قاطعة مغلقة
- 0 مصباح منطفئ
- 1 مصباح متوهج

1- ; اكمل البيانات على الشكل -4-

إملء الجدول -1- جدول تشغيل دارة الشكل-4-

Q	S1	S2	H1	H2
0	0	0		
1	0	0		
1	0	1		
1	1	0		
1	1	1		

0,25x10

الجدول -1-

2- اذكر اسم البرمجية المستعملة لمحاكاة دارة الشكل-4-

\*- اسم البرمجية هو : ..... 0,5

7- اذكر اسم الإنارة المبينة على الشكل-4-

\*- اسم الإنارة هو : ..... 0,5

8- لاستعمال جهاز متعدد القياسات الرقمي لـ :

1-8- قياس التوتر بين قطبي المأخذ عين مايلي :

- طبيعة (نوع) التوتر المقاس ..... 0,5

- المعيار : ..... 0,5

- القيمة المرقنة على المرقل هي ..... 0,5

2-8- التحقق من الإستمرارية لقاطعة مغلقة :

- المعيار : ..... 0,5

- القيمة المرقنة على المرقل هي ..... 0,5

9- لإستعمال جهاز متعدد القياسات التماثلي لـ :

1- قياس التوتر بين قطبي بطارية 9V عين مايلي :

2- طبيعة (نوع) التوتر المقاس ..... 0,5

3- المعيار : ..... 0,5

4- السلم ..... 0,5

5- القراءة هي ..... 0,5

