

### الموضوع:

### نظام فرز وتوضيب قطع في علب حسب الحجم

يحتوي الموضوع على (14 صفحة) .

- العرض من الصفحة 14/01 إلى 14/08 .
- وثائق الإجابة الصفحات 14/09 14/10 14/11 و 14/12 .
- العمل المطلوب الصفحتين 14/13 و 14/14 .

### I. دفتر الشروط :


1. الهدف من التألية : يهدف هذا النظام إلى فرز 3 أنواع من قطع مختلفة السمك ( قطع كبيرة – قطع متوسطة قطع صغيرة ) ثم عدها ووضعها في علب بحجم واحد .
2. الوصف : يحتوي النظام على 6 بساطات نقالة : (بساط وصول العلب – بساط تحويل العلب – بساط القطع – 3 بسط لملء العلب) ، كل بساط يديره محرك لاتزامي 3 الطور ، منصب وصول القطع و 3 مناصب لملء العلب.
3. التشغيل : يمكن ان تحتوي كل علبه على 20 قطعة كبيرة او 40 قطعة متوسطة أو 60 قطعة صغيرة . يوجد نوعان من التشغيل : تشغيل تحضيري والتشغيل الدائم .
  - التشغيل التحضيرى : هدفه هو وجود علبه في كل منصب ملء قبل وصول القطع .
  - التشغيل الدائم : إتيان بالعلب أمام مركز الملء الملائم ، عدها ووضعها في علبه ، إخلاء العلبه المملوءة على المستوى المائل وتوفير علبه فارغة جديدة في منصب الملء الفارغ .
- الإتيان بالقطع ، عدها ، ووضعها في علب : تصل القطع بصفة عشوائية عبر قناة عمودية أمام الرافعة G وتكشف بالملنقط الحثي h . ليتم دفعها بواسطة هذه الرافعة فوق بساط القطع ، ثم يقلع البساط ، القطعة الكبيرة تكشف عنها الخلية الكهروضوئية C1 وتُدفع إلى العلبه بواسطة الرافعة S . القطعة المتوسطة تكشف عنها الخلية C2 وتُدفع بواسطة الرافعة B . القطعة الصغيرة تكشف عنها الخلية C3 وتُدفع بواسطة الرافعة D . كلما تسقط قطعة في علبه يتم عدها بواسطة 3 عدادات :  $n_1 = 60$  و  $n_2 = 40$  و  $n_3 = 20$  . كلما تصبغ العلبه مملوءة يرن جرس برن منقطع ، ليسحب العامل العلبه مع توقيف عملية إتيان بالقطع .
4. الإستغلال : تشغيل النظام يتطلب وجود عاملين 02 :
  - عامل مختص : للصيانة الدورية المراقبة والتهيئة .
  - عامل دون تخصص : ملء القناة بالقطع وسحب العلب المملوءة .
5. الأمن : حسب القوانين المعمول بها في النظام الدولي .
6. الجاهزية : يجب على النظام أن لا يتوقف أكثر من 30 دقيقة في اليوم .

### 7. دليل أنماط التشغيل و التوقف GEMMA :

- التشغيل التحضيرى : عند تحقيق الشروط الإبتدائية CI ووضع المبدلة في وضعية auto والضغط على dcy يبدأ النظام في التشغيل التحضيرى، حتى تتحقق شروط التحضير وهي وجود علبه في كل منصب للملء .
- التشغيل الدائم : تتم فيها عمليتين وهما الإتيان بالقطع وعدها مع الإتيان بالعلب عند سحب العلب المملوءة . وعند الضغط acy أو يضع العامل المبدلة في وضعية cy/cy يتواصل التشغيل حتى نهاية الدورة ثم يتوقف التشغيل عند حدوث أي خلل أو يضغط العامل على زر AU ، تقطع التغذية على جميع المنفذات .

## .II التحليل الوظيفي :
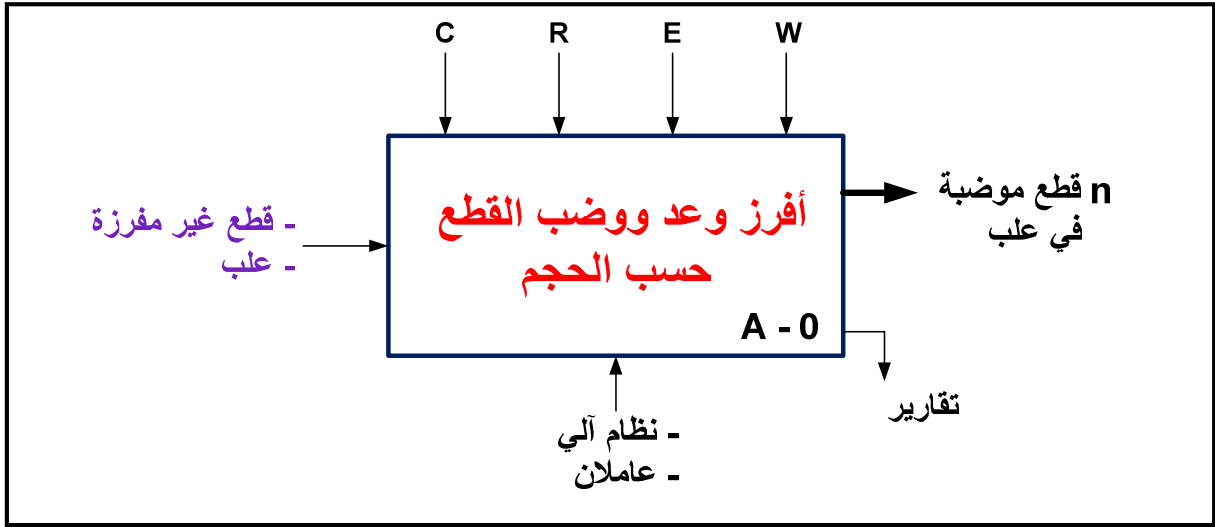
### 1. الوظيفة الشاملة : مخطط النشاط (A-0) .



- W (الطاقة) :  $E_E$  طاقة كهربائية  $E_P$  طاقة هوائية .
- R (الضبط) : N عدد القطع المصنعة حجم كبير وحجم صغير .
- E (الإستغلال) : تشغيل آلي auto تشغيل دورة /دورة cy/cy .
- C (الإلتزامات) : تشغيل النظام متحكم فيه بواسطة آلي مبرمج صناعي API في حالة تغيير التشغيل يكفي تغيير البرنامج المخزن في ذاكرته .

### 2. التحليل الوظيفي التنازلي : أنظر وثيقة الإجابة 1 ( الصفحة 12/09 ) .

## .IV التحليل الزمني : من أجل دقة التشغيل و تسهيل الصيانة تم تجزء النظام إلى 2 متمن إنتاج عادي .

### GPN1 : متمن إنتاج عادي 1 : يحتوي على 3 أشغولات (1) و(2) و (3) .

(1): تقديم علبة على بساط التحويل .


(2): الإتيان بالعلبة على بساط الملاء الملائم .


(3) : تحويل العلبة إلى منصب الملاء الملائم .

### GPN2 : متمن إنتاج عادي 2 : يحتوي على أشغولة (4) .

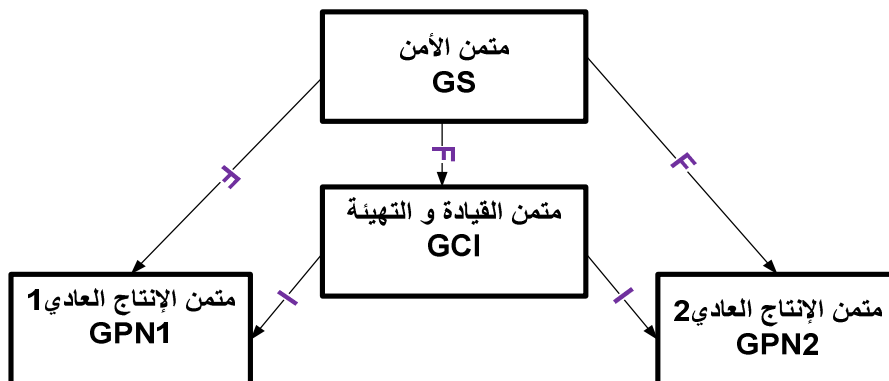(4): الإتيان بالقطع والملاء والعد .


- تدرج المتامن : التدرج الموجود بين المتامن .



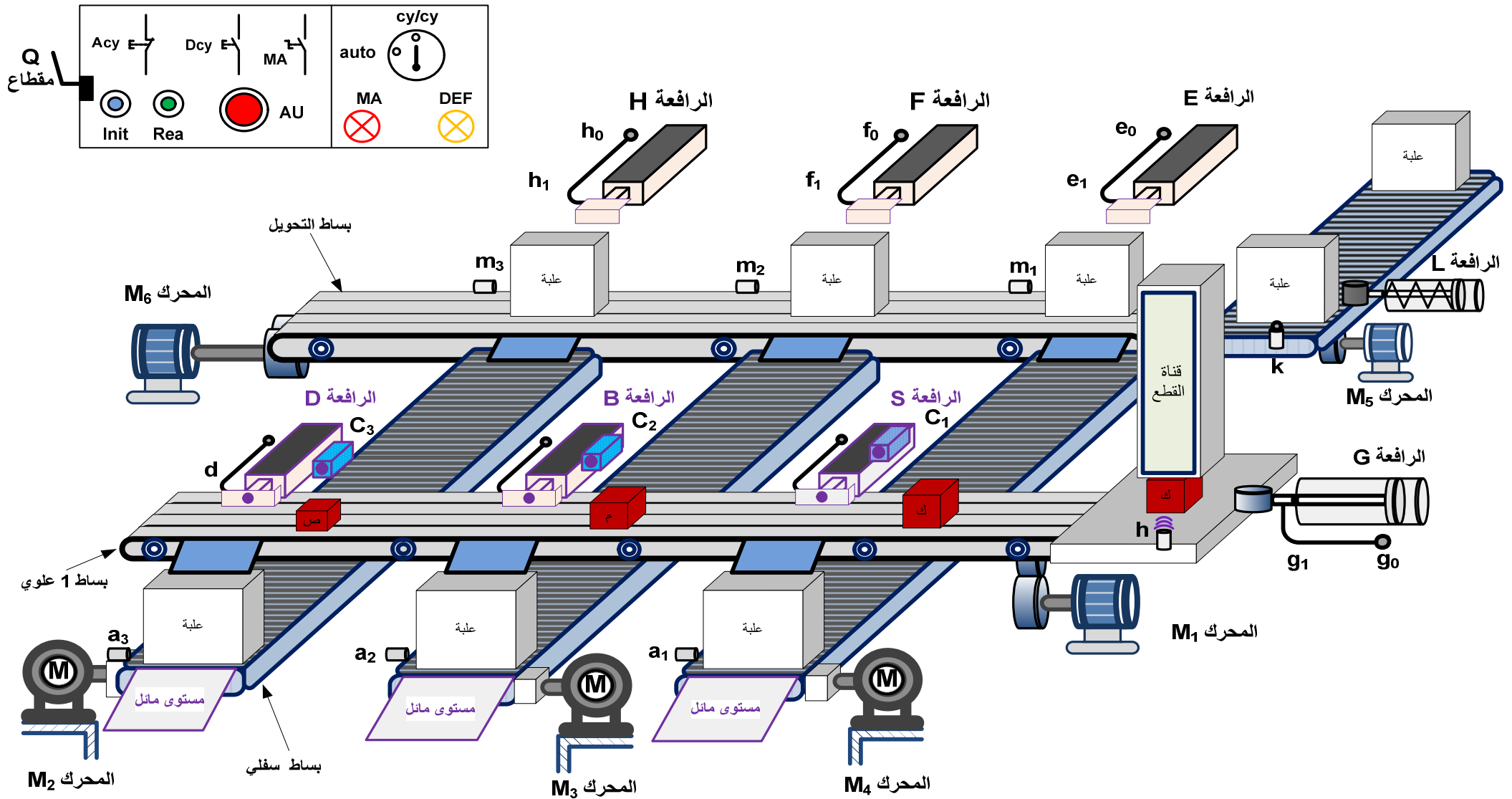


#### .IV إنجازات تكنولوجيا :

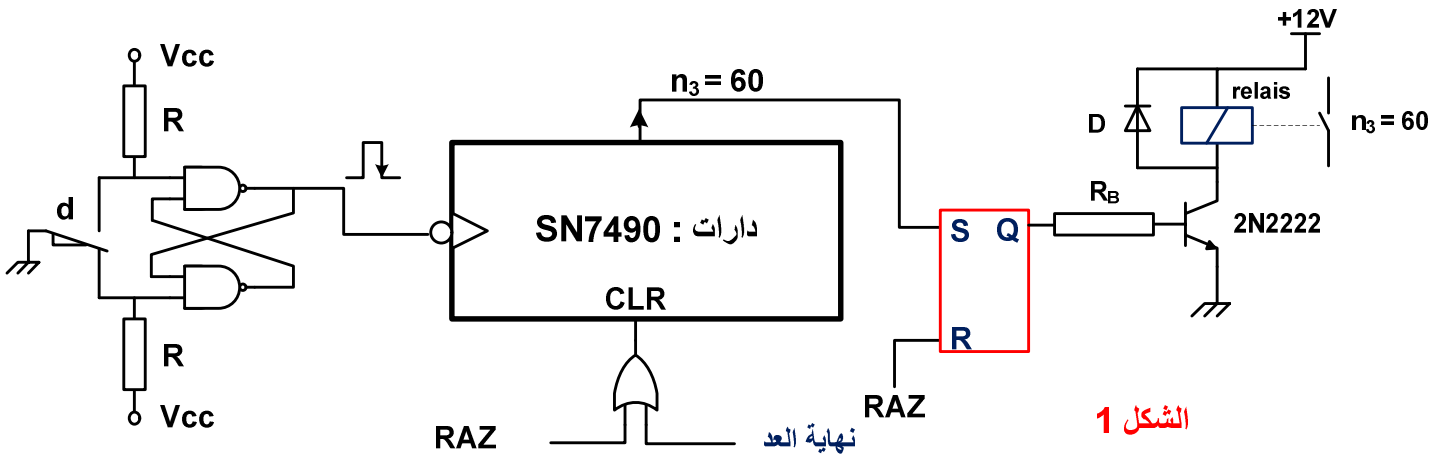
### 1. دائرة العداد لعد 60 قطعة صغيرة موضبة في علبة بالدارات 7490 :



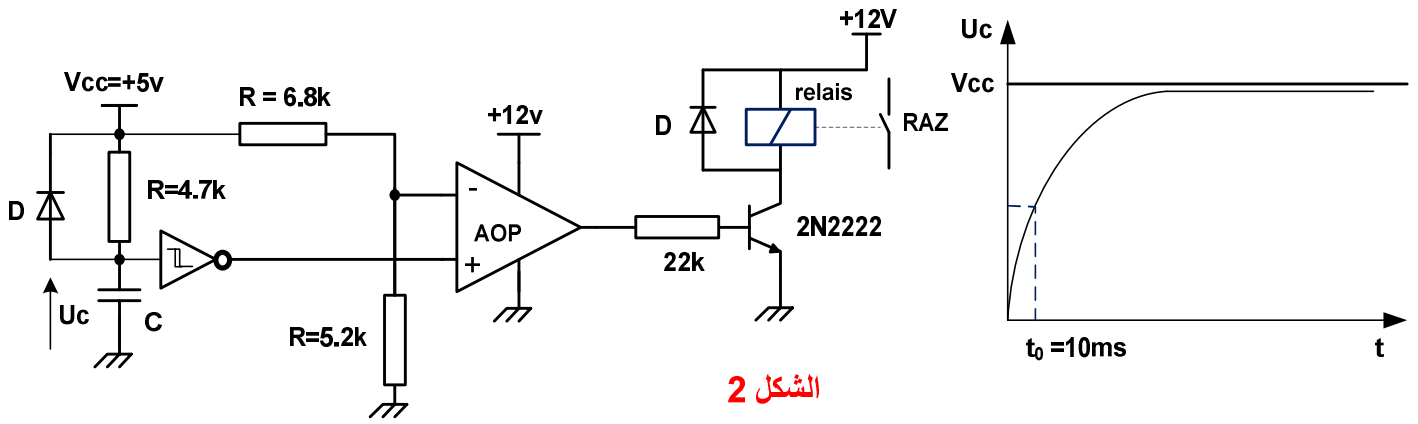
### 2. دائرة التهيئة الآلية و الوضع في الصفر 0 :



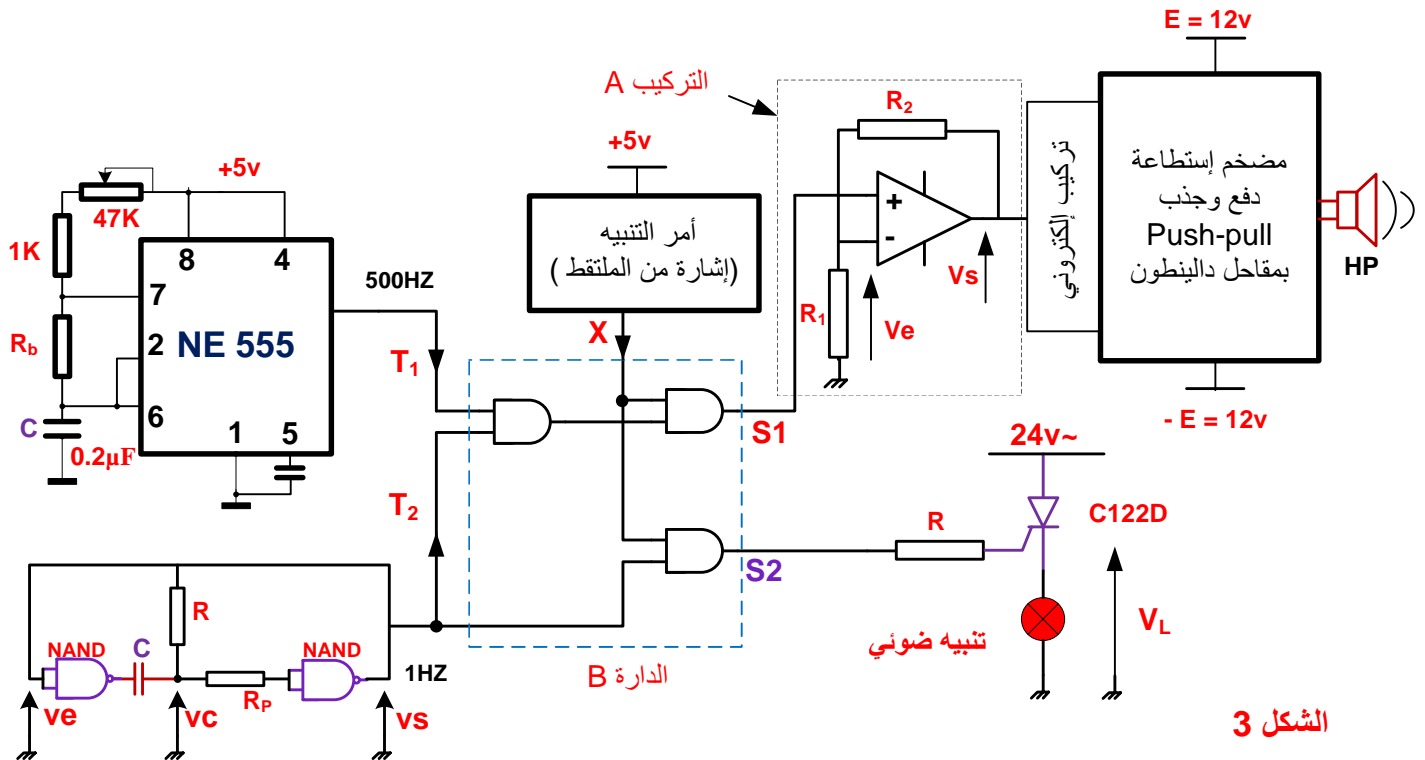
### 3. دائرة التنبيه لإجلاء العلب المملوءة :



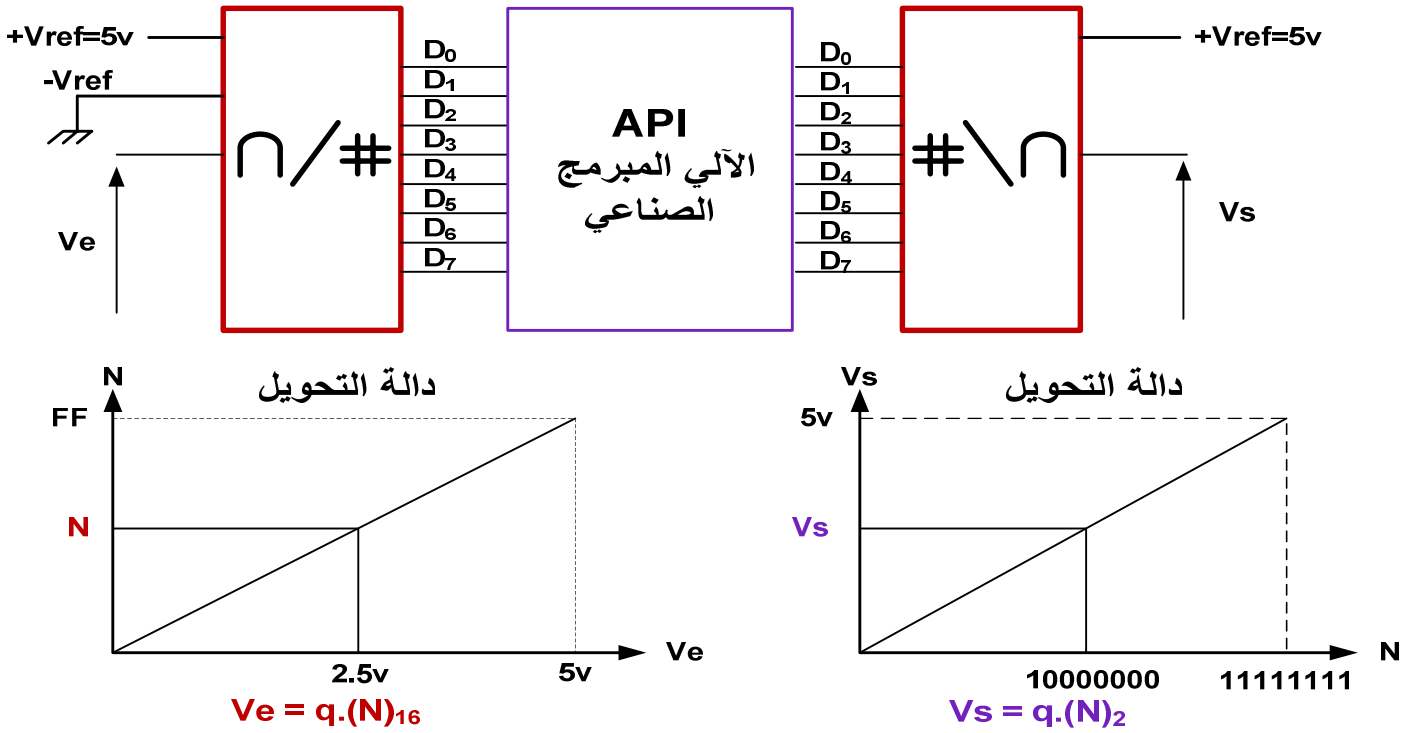
#### 4. دائرة المستبدلات و الألي المبرمج الصناعي :



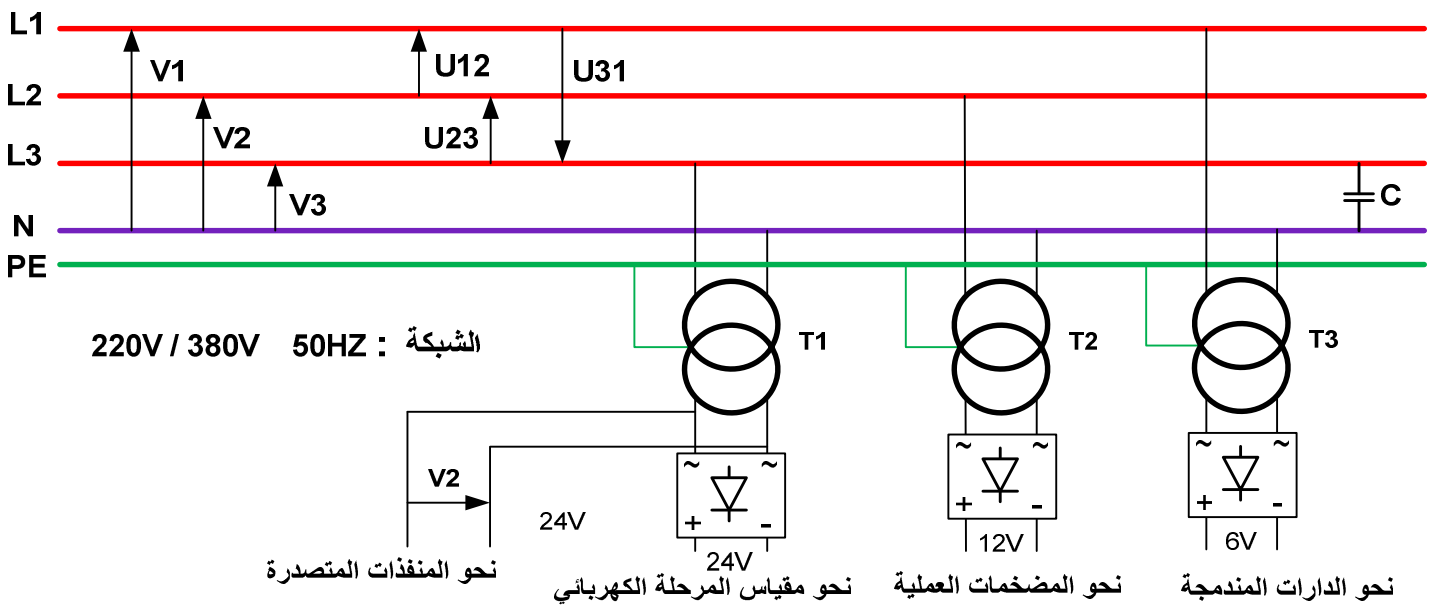
#### 5 - شبكة التغذية 3 الطور مع دارات التحويل لتغذية المنفذات المتصدرة :


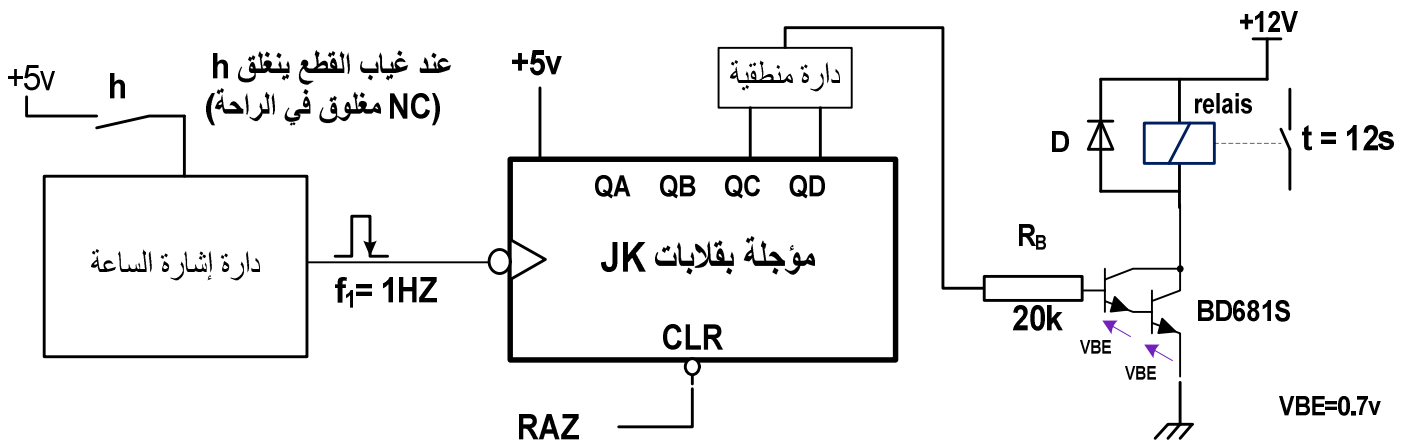
#### 5. دائرة الموجلة بالعدادات باستعمال القلابات JK لملء قناة القطع :






## متن الإنتاج العادي GPN2

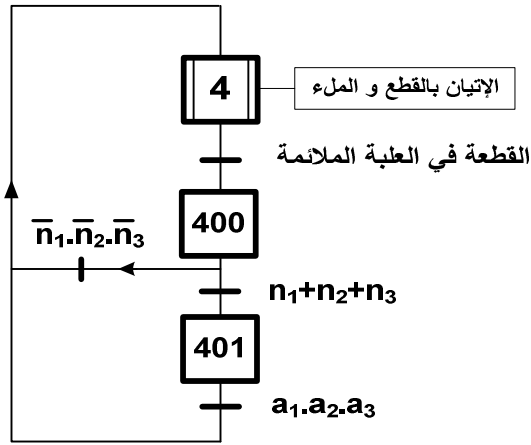



## V. المناولة الزمنية :

### متن الأامن (GS) :

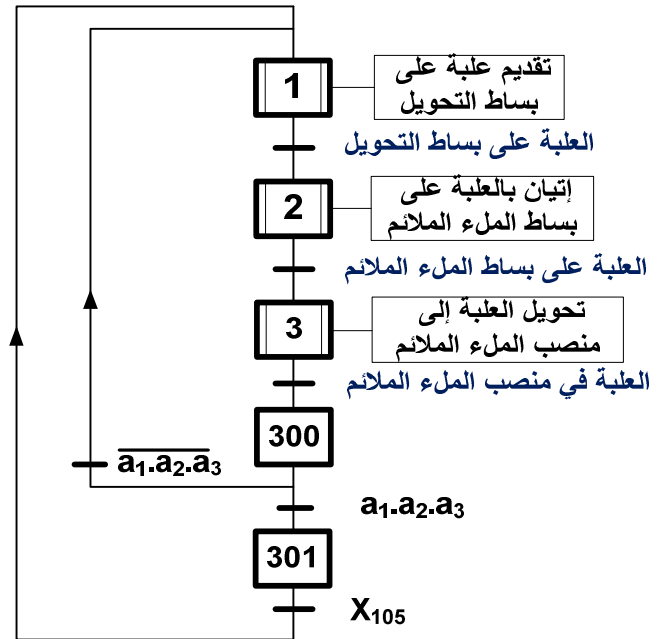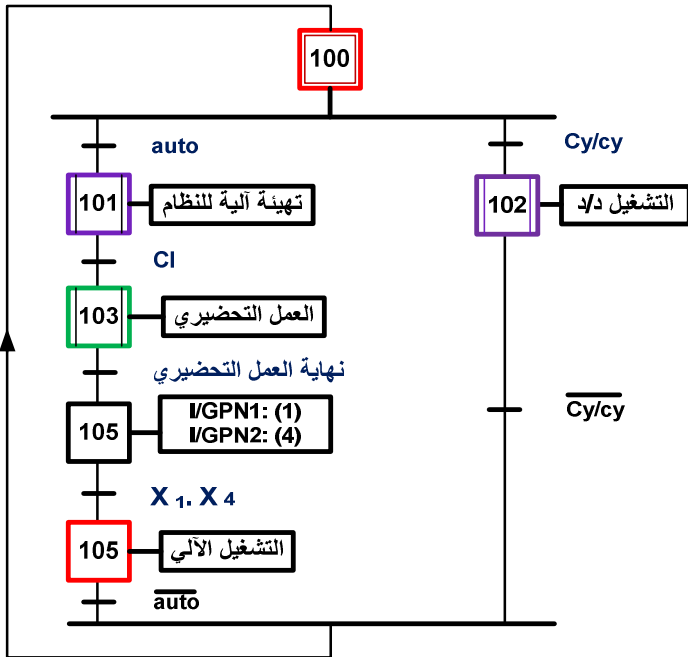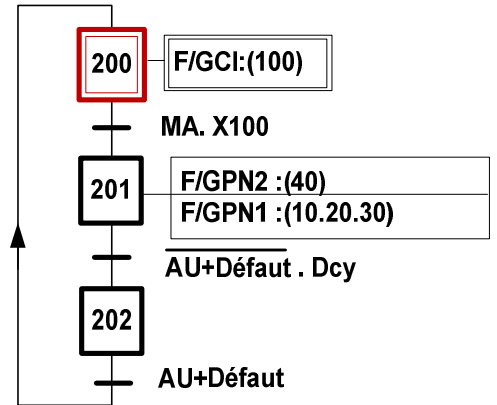

## - متن القيادة والتهيئة GCI

## - متن الإنتاج العادي (GPN1) :

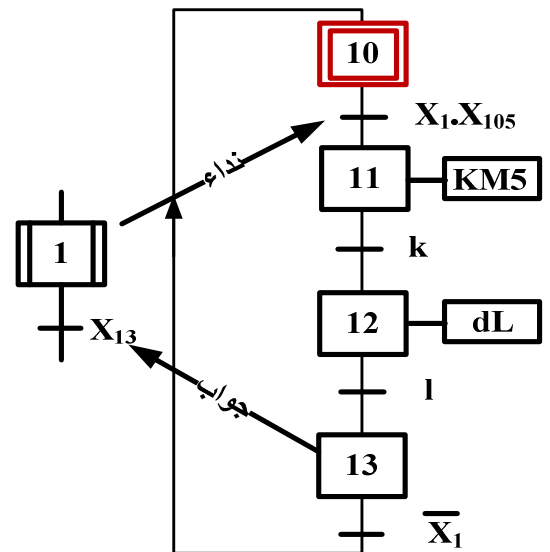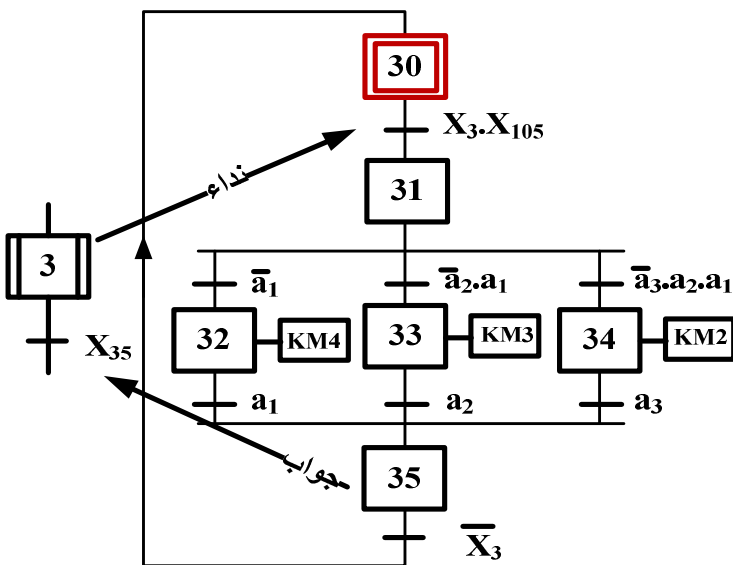

## متن الأشغولة (3)

## متن الأشغولة (1)

مستند تقني لوثائق الصانع :  
المقائل :

2N2222A	NPN	$V_{CEmax} = 75 \text{ v}$	$I_{Cmax} = 0.8 \text{ A}$	$P_{MAX} = 0.5 \text{ w}$	$\beta = 100$	$V_{BE} = 0.6 \text{ v}$
C122D	Tyristor	$V_{AKmax} = 600 \text{ v}$	$I_{max} = 5 \text{ A}$	$I_g = 30 \text{ mA}$		
BD681S	Darlington	$V_{CEmax} = 100 \text{ v}$	$I_{Cmax} = 4 \text{ A}$	$P_{MAX} = 40 \text{ w}$		$V_{BE} = 1.4 \text{ v}$


Relais المرحلات الكهرومغناطيسية

LDN-12F	12 v	80 $\Omega$	مقاومة الوشيعية	150 mA	تيار الوشيعية	3A	تيار التماس
A0214676	12 v	90 $\Omega$	مقاومة الوشيعية	133 mA	تيار الوشيعية	10A	تيار التماس

المرحلات الحرارية




3RB2016-1SB0	النوع	تيار الضبط	3A ..... 12A	NO + NC	5.5 kW	إستطاعة التبدیل
3RB2016-1PB0	النوع	تيار الضبط	1A ..... 4A	NO + NC	1.5 kW	إستطاعة التبدیل

الدارة : 7490 مع جدول مختصر للتشغيل :

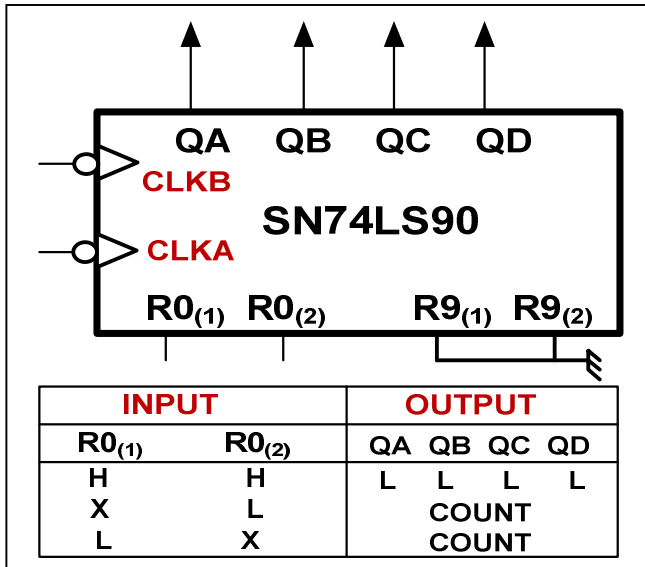

الدارة : TTL SN74F14

VIH	1.6V
VIL	0.8V
VOH	3.4V
VOL	0.3V

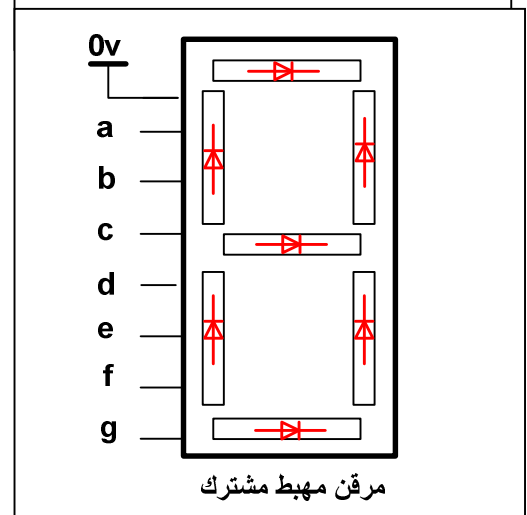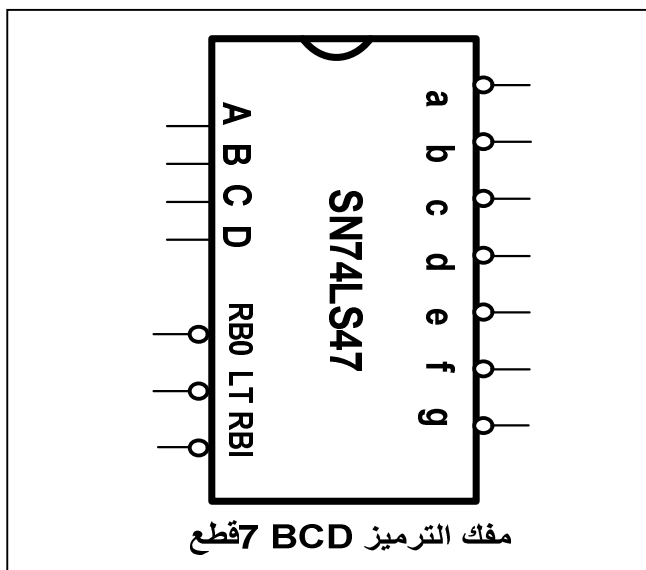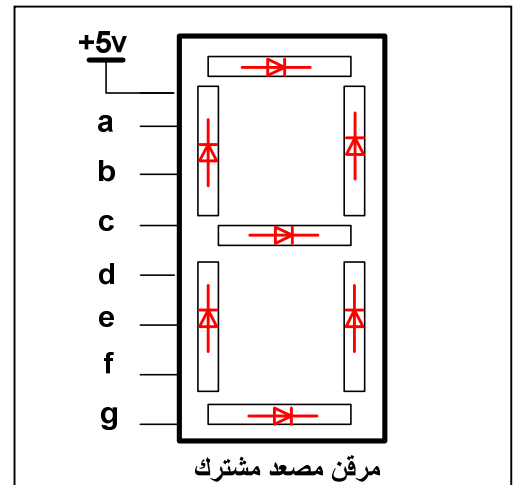

.VI إختيارات تكنولوجية للمنفذات و المنفذات المتصدرة و الملتقطات:


الإتيان بالقطع والعد والملء	تحويل العلبه نحو منصب الملء الملائم	إتيان بالعلبة على بساط الملء	تقديم علبة على بساط التحويل	
<p><b>G</b> : رافعة مزدوجة المفعول</p> <p><b>S و B و D</b> : رافعات بسيطة المفعول</p> <p><b>M<sub>1</sub></b>: محرك لا تزامني 3 ~ إقلاع مباشر</p>	<p><b>M<sub>2</sub> و M<sub>3</sub> و M<sub>4</sub></b> : محركات لا تزامنية 3 ~ إقلاعات ( مباشرة )</p> <p><b>E و F و H</b> : رافعات مزدوجة المفعول</p>	<p><b>M<sub>6</sub></b>: محرك لا تزامني 3 ~ (إقلاع نجمي - مثلثي )</p> <p>380v/660v 980tr/min Pu=4.5kw η=76% cosφ=0.86</p>	<p><b>L</b> : رافعة بسيطة المفعول</p> <p><b>M<sub>5</sub></b>: محرك لا تزامني 3 ~ إقلاع مباشر</p>	المنفذات
<p><b>dG</b> : موزع 5/2 ثنائي الإستقرار</p> <p><b>dS dD dB</b> : موزعات 3/2 أحادية الإستقرار</p>	<p><b>dE ، dH ، dF</b> : موزعات 5/2 ثنائية الإستقرار</p> <p><b>KM<sub>2</sub> KM<sub>3</sub> KM<sub>4</sub></b> : ملامسات كهرومغناطيسية</p>	<p><b>KM<sub>Δ</sub> و KM<sub>Y</sub> و KA</b> : ملامس كهرومغناطيسي</p> <p><b>KM<sub>6</sub></b>: ملامسات كهرومغناطيسية ( ملامس بمؤجل )</p>	<p><b>dL</b> : موزع 5/2 ثنائي الإستقرار</p> <p><b>KM<sub>5</sub></b>: ملامس كهرومغناطيسي</p>	المنفذات المتصدرة
<p><b>C<sub>1</sub></b> : ملتقط ضوئي للعلب الكبيرة</p> <p><b>C<sub>2</sub></b> : ملتقط ضوئي للعلب المتوسطة</p> <p><b>C<sub>3</sub></b> : ملتقط ضوئي للعلب الصغيرة</p> <p><b>s b d</b> : ملتقطات نهاية الشوط للرافعات</p>	<p><b>a<sub>1</sub> ، a<sub>2</sub> ، a<sub>3</sub></b> : ملتقطات سعوية تكشف عن حضور علبة في منصب الملء الملائم</p> <p><b>e<sub>0</sub> ، e<sub>1</sub> ، f<sub>0</sub> ، f<sub>1</sub> ، h<sub>0</sub> ، h<sub>1</sub></b> : ملتقطات نهاية الشوط للرافعات</p>	<p><b>m<sub>1</sub> . m<sub>2</sub> . m<sub>3</sub></b> : ملتقطات سعوية تكشف عن حضور علبة لدفعها نحو منصب الملء الملائم</p>	<p><b>l</b> : ملتقط نهاية الشوط للرافعة L</p> <p><b>k</b> : ملتقط للكشف عن العلب</p>	الملتقطات

ملاحظة : تغذية المنفذات المتصدرة تكون بتوتر منخفض ~ 24 v المحول المستعمل : ~ 24v / 220v




الإسم والنقب: ..... وثيقة الإجابة 1 :


ج 01 / التحليل الوظيفي التنازلي : A01

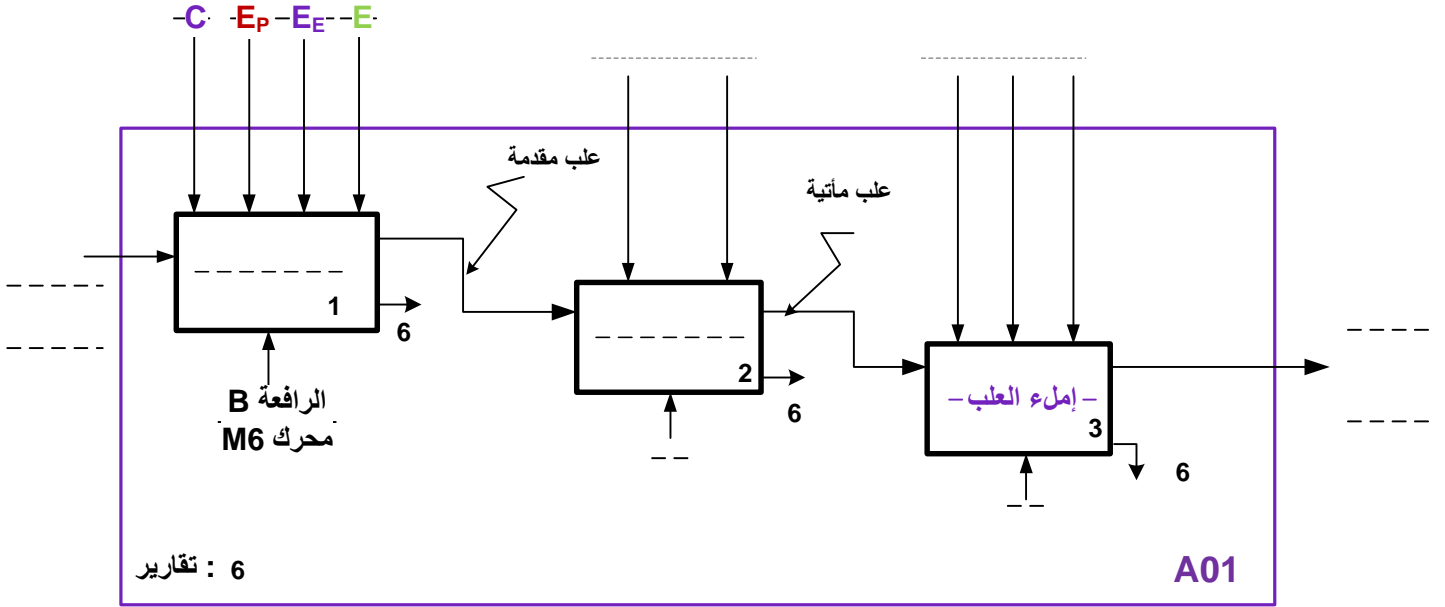

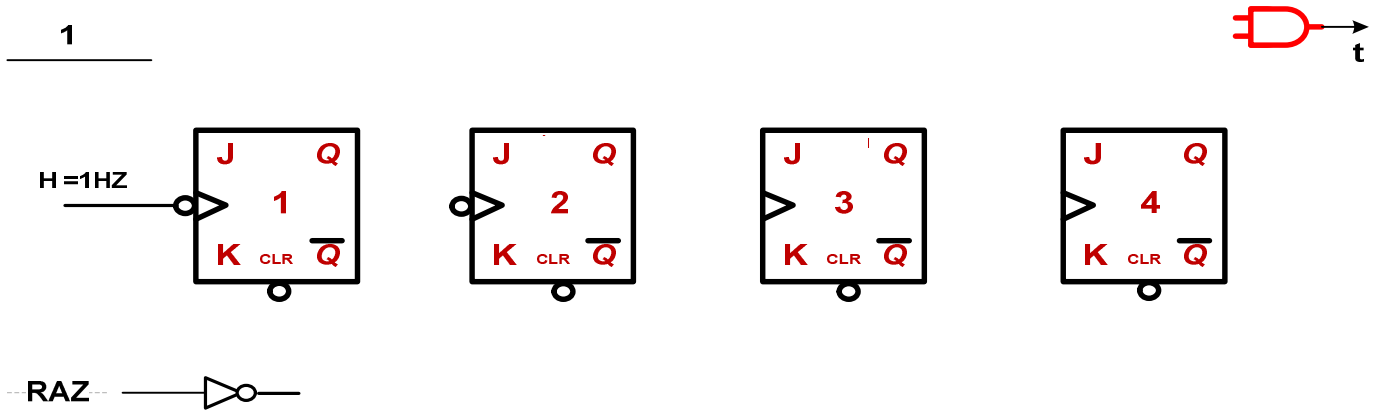ج 08 / دائرة الموجلة بالقلبات JK لملء قناة القطع من جديد بعد فرز القطعة الأخيرة :



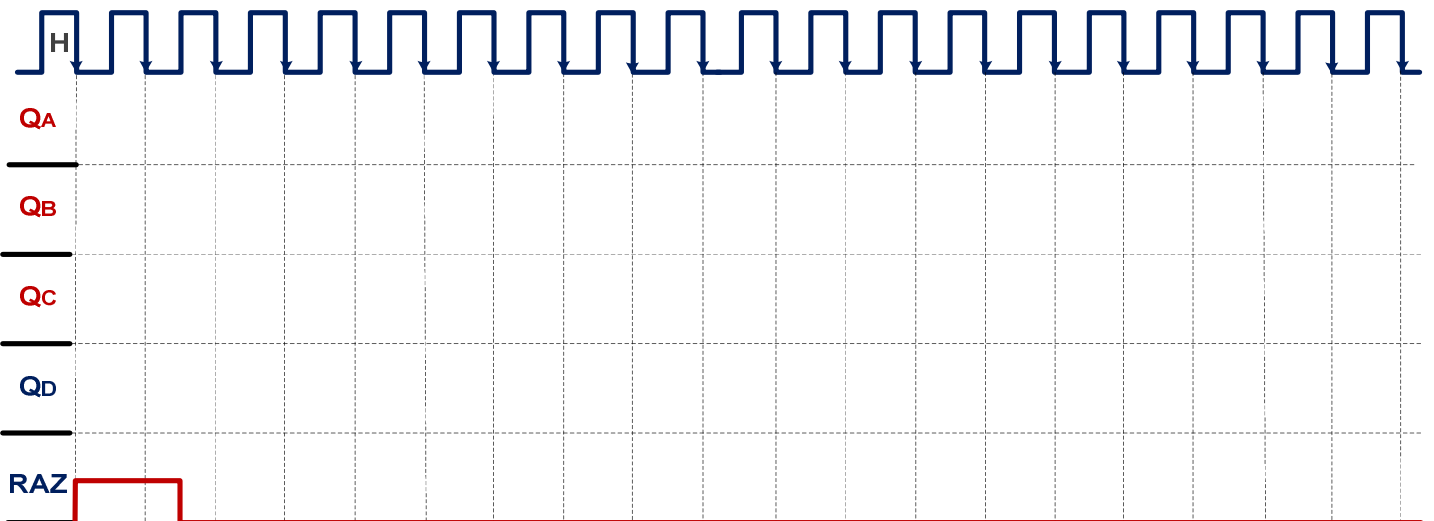
ج 09 / البيان الزمني للمؤجلة بعداد لتحقيق تأجيل 12s :




الإسم والنقب: ..... وثيقة الإجابة 2 :  
ج 3 / جدول معادلات التنشيط والتخميل لبط المراحل :

المراحل	التنشيط	التخميل	الأفعال
100			
101			
32			
33			
34			

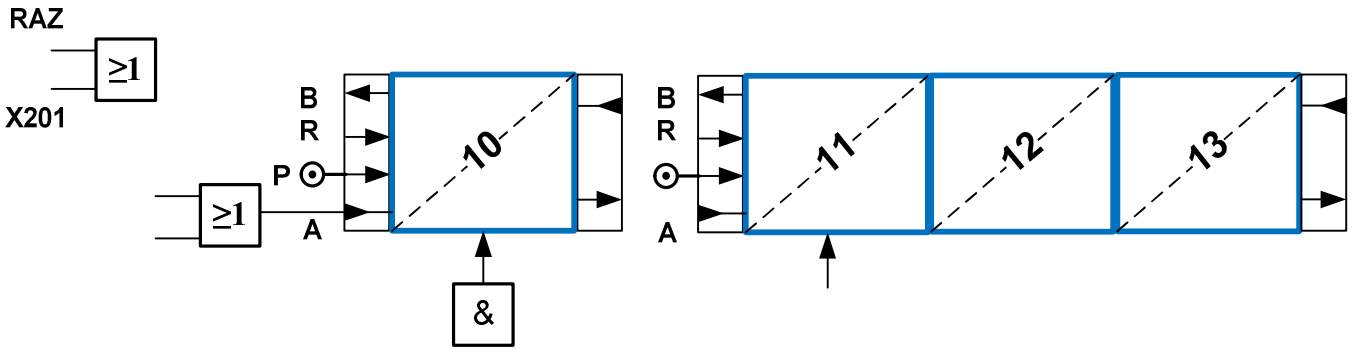ج 10 / المعقب الهوائي لأشغولة تحويل العلب :



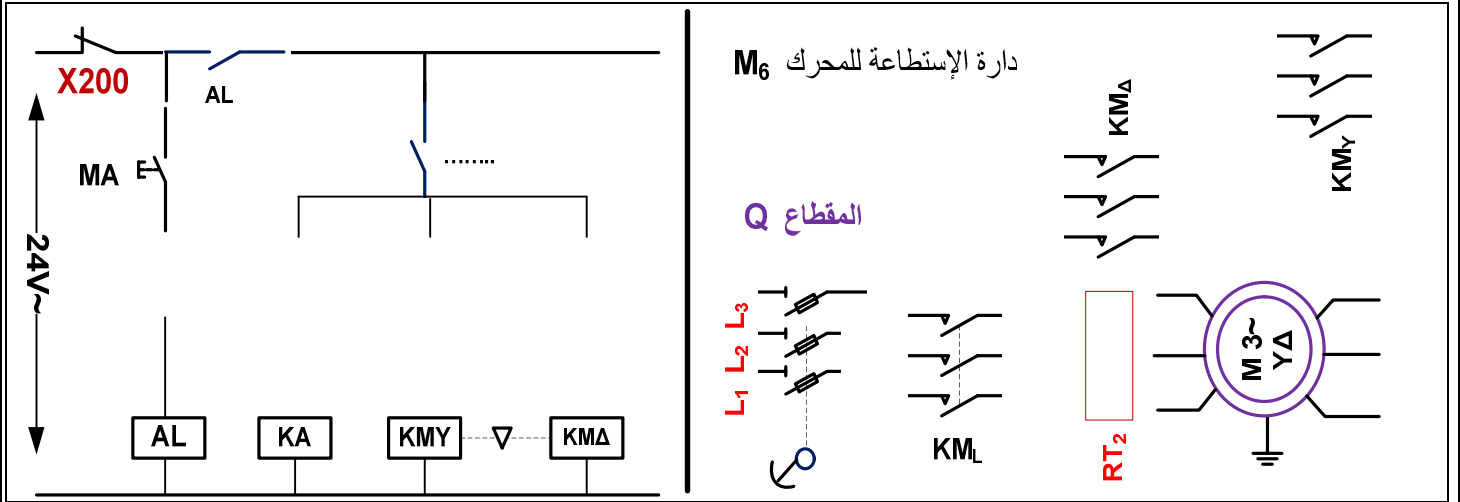ج 20 / دائرة التحكم والإستطاعة للمحرك M6 :



ج 3 / تمثيل فرينل للتوترات البسيطة و المركبة :

$v_1(t) =$  .....

$v_1(t) =$  .....

$v_1(t) =$  .....

$u_{12}(t) =$  .....


$u_{23}(t) =$  .....

$u_{31}(t) =$  .....


الإسم واللقب: ..... وثيقة الإجابة 3 :

ج 12 / دليل أنماط التشغيل والتوقف المختصر :


دليل دراسة أساليب التشغيل و التوقف GEMMA

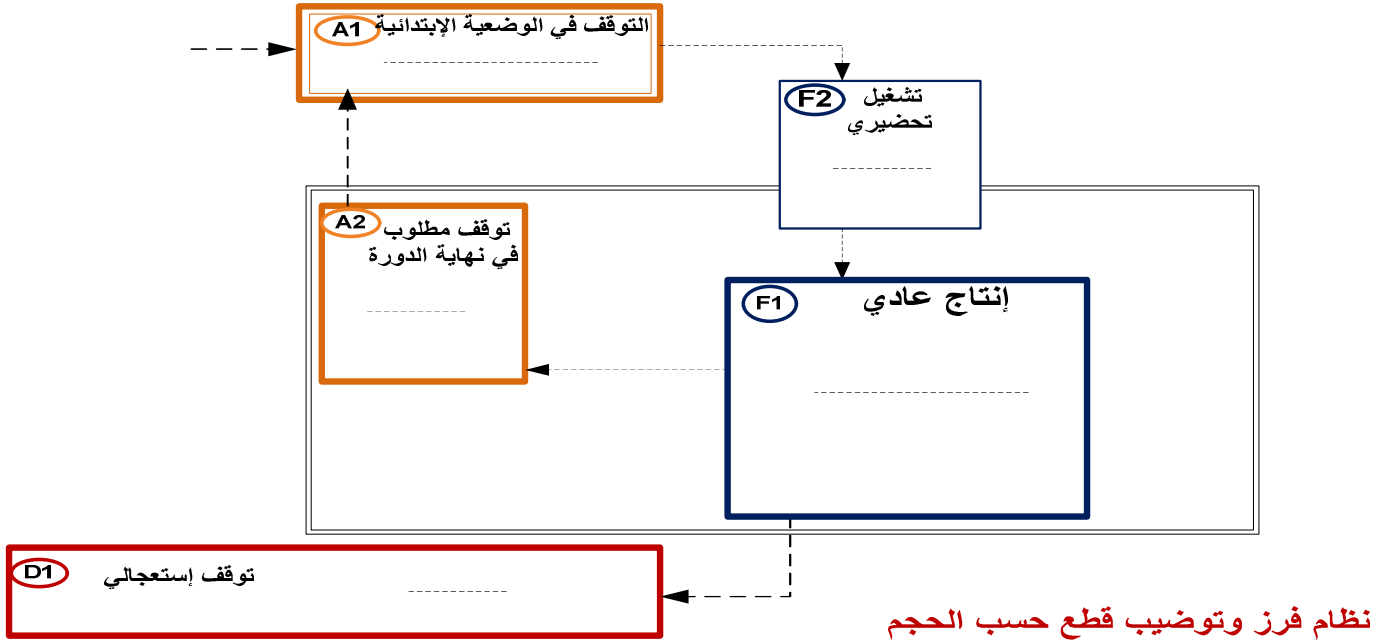

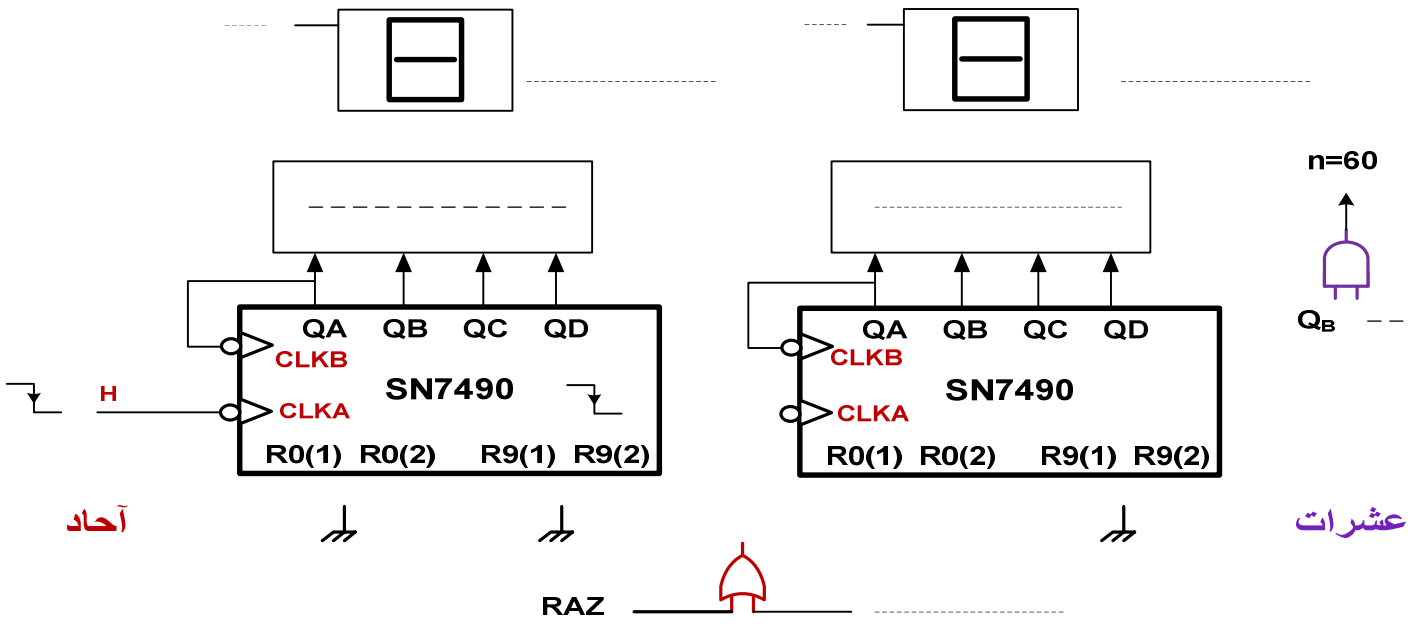
ج 13 / تركيب لدارة العداد لعد 60 قطعة صغيرة موضبة :



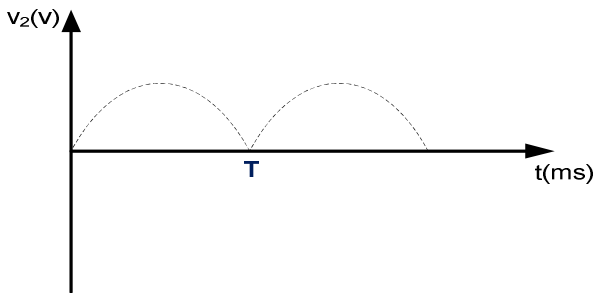ج 3 / منحنى التوترات  $V_L$  و  $V_2$  وحساب التوترات المتوسطة :










$V_{2moy} = \dots\dots\dots$

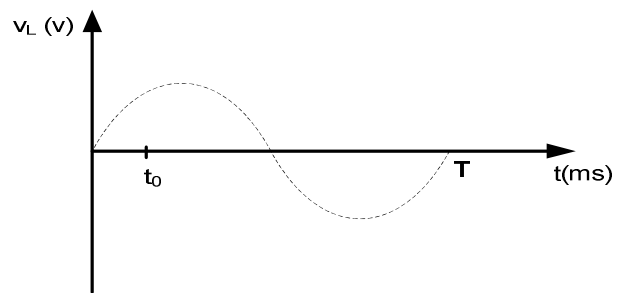


$V_{Lmoy} = \dots\dots\dots$

الإسم واللقب: ..... وثيقة الإجابة 4 :

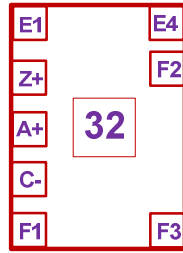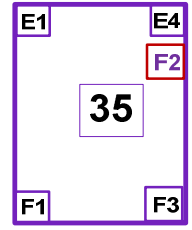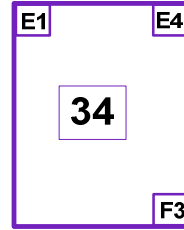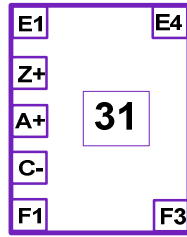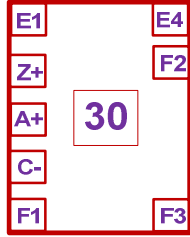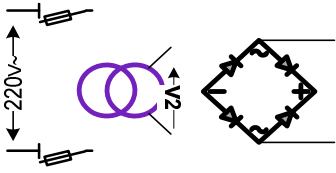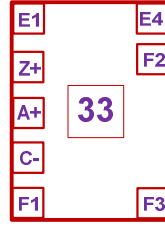ج 3/ دائرة المعقب الكهربائي لأشغولة 3 تحويل العلب نحو منصب الملاء :



ج 3/ دائرة التحكم والإستطاعة للرافعة E :

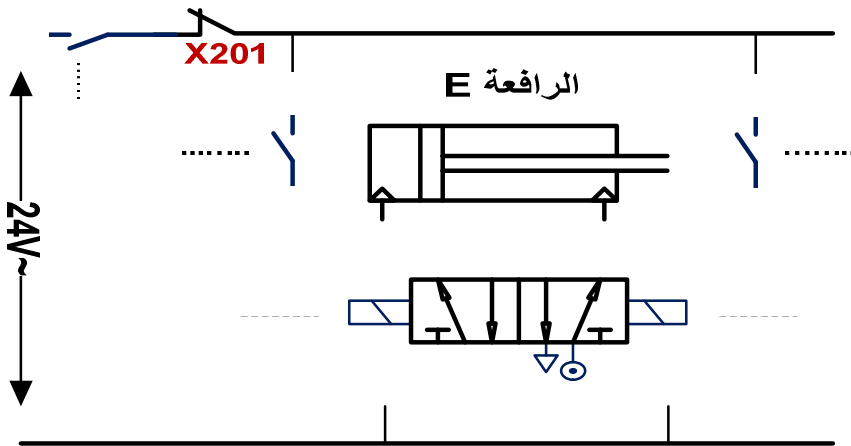

ج 3/ برنامج تهيئة المرافىء للمكرو مراقب PIC 16F84A :

```

Bsf STATUS,RP0 ; .....
movlw 0x00 ; .....
movwf TRISA ; .....
..... ; برمجة المرفأ A كمخرج
movwf TRISB ; .....
..... ; الذهاب إلى البنك 0
    
```

## أسئلة الإمتحان

### I. التحليل الوظيفي :

س1: أكمل التحليل الوظيفي التنازلي A01 على وثيقة الإجابة 1 (صفحة 14/09) .

### II. التحليل الزمني :

- س2: أرسم متمن (أشغولة 4) لـ : GPN2 من وجهة نظر جزء التحكم وفقا لدفتر الشروط .
- س3: أعد رسم متمن (أشغولة 1) لـ : GPN1 من وجهة نظر الجزء العملي .
- س4: أرسم متمن (أشغولة 1) لـ : GPN2 من وجهة نظر الآلي المبرمج الصناعي API مع تمثيل المداخل بـ : I وتمثيل المخارج بـ : O .
- س5: أكمل جدول معادلات التنشيط والتحميل و الأفعال على وثيقة الإجابة 2 (صفحة 14/10) .
- س6: أرسم التدرج الموجود بين المتامن مع توضيح الأوامر .
- س7: فسر الأوامر التالية : I/GPN2:(4) ، F/GPN1:(10,20,30) .
- س8: إملء دليل أنماط التشغيل والتوقف وفقا لدفتر الشروط على وثيقة الإجابة 3 (صفحة 14/11) .
- س9: إشرح باختصار مبدأ تشغيل متمن القيادة والتهيئة GCI , ومتمن الأمن GS .
- س10: ماهو دور القابلية  $a_1.a_2.a_3$  في متمن الإنتاج العادي GPN1 وماذا يمثل هذا الشرط
- س11: أكمل البيان الزمني لدارة المؤجلة بالقلبات JK على وثيقة الإجابة 1 (صفحة 14/09) .

### III. نجازات تكنولوجية :

- س12: أكمل رسم دارة المعقب الكهربائي للأشغولة 3 مع إكمال رسم دارة التغذية على وثيقة الإجابة 4 (صفحة 14/12) .
- س13: أكمل رسم دارة المعقب الهوائي للأشغولة 1 على وثيقة الإجابة 2 (صفحة 14/10) .
- س14: : أكمل رسم دارة العداد بالدارة 7490 مع تحديد نوع دارة مفك الترميز ونوع المرقرن على وثيقة الإجابة 3 (صفحة 14/11) .
- س15: : أكمل رسم دارة المؤجلة بالعداد JK للحصول على تأجيل 12s على وثيقة الإجابة 1 .

### تحليل الدارات الإلكترونية :

- س16: في تركيب دارة التهيئة (الوضع في الصفر) أحسب سعة المكثفة C لكي تنتهي التهيئة الآلية بعد مدة  $t_0 = 10 \text{ ms}$  . علما أن  $(U_c = V_{IH} = 1.6v)$  .
- س17: في نفس التركيب : أحسب التوتر المطبق على المدخل العاكس للمضخم العملي المثالي .
- س18: في نفس التركيب : ماهو دور الثنائيات D1 و D2 .
- س19: في نفس التركيب : أحسب التيار  $I_B$  ثم إستنتج التيار  $I_C$  ثم إختار المرحل Relais المناسب .
- س20: تركيب دارة العد : أحسب المقاومة RB لتحديد التيار  $I_B$  مع تحديد نوع المرحل Relais .
- س21: في دارة المؤجلة : مانوع المقحل المستعمل ، أحسب التيار  $I_B$  ثم إختار المرحل Relais .

### الشبكة 3 الطور : المقومات المستعملة ثنائية النوبة بالثنائيات :

- س22: أرسم شكل إشارة التوتر للمقوم لتغذية المنفذات المتصدرة  $v_2$  , و  $v_L$  بين طرفي المصباح على وثيقة الإجابة 3 .
- س23: أحسب القيمة المتوسطة  $V_{Lmoy}$  و  $V_{2moy}$  على وثيقة الإجابة 3 .
- س22: أرسم تمثيل فريزل للتوترات البسيطة و المركبة على وثيقة الإجابة 3 .
- س24: أكتب العلاقات الرياضية للتوترات البسيطة و المركبة على وثيقة الإجابة 3 .
- س25: ماهو دور التركيب دفع وجذب , ماهي قيمة المردود لكي يشتغل التركيب في القيم القصوى .
- س26: أحسب التضخيم في التوتر  $A_V$  للمضخم العملي بدلالة  $R_1$  و  $R_2$  الشكل 3 .

- س27: أكتب المعادلات المنطقية لكل من **S1** و**S2** بدلالة **T1** و**T2** و **X** . الدارة **B** الشكل 3 .
- س28: أحسب المقاومة **Rb** للحصول على  $f=500\text{Hz}$  في دائرة إشارة الساعة ب : **NE555** .
- نريد تحسين معامل إستطاعة : من  $\cos\phi = 0.8$  إلى  $\cos\phi = 0.93$  مع  $P = 5\text{kw}$  .
- س29: ماهو العنصر الكهربائي الذي نضيفه مع الشبكة .
- س30 : أرسم ملث الإستطاعات مبينا الإستطاعة الضاهرية **S** الجديدة .
- س31: أحسب سعة المكثفة **C** للحصول على معامل الإستطاعة الجديد .

### دائرة المستبدلات و الآلي المبرمج الصناعي :

دراسة المستبدل التماثلي الرقمي : (الصفحة 14/5)

- س32 : أحسب الخطوة **q** و التباين **r** ,
- س33 : ثم إستنتج القيمة الرقمية **n** الموافقة لتوتر الدخول  $v_e=2.5\text{v}$  .
- دراسة المستبدل الرقمي التماثلي : (الصفحة 14/5)
- س34 : أحسب الخطوة **q** و التباين **r** ,
- س35 : ثم إستنتج القيمة التماثلية **vs** الموافقة (10000000) .

### دائرة المحرك **M6** و الرافعة **E** :

- س36 : أكمل رسم دائرة الإستطاعة و التحكم للمحرك على وثيقة الإجابة 3 .
- س37 : أكمل رسم دائرة الإستطاعة و التحكم للرافعة على وثيقة الإجابة 4 .
- س38 : إختار نوع المرحل الحراري لحماية المحرك .
- س39 : مستعينا بخصائص المحرك في جدول الإختيارات التكنولوجية , أحسب مايلي :
  1. سرعة التزامن  $n_s$  .
  2. الإستطاعة الممتصة  $P_a$  .
  3. أحسب جميع الضياعات ( $p_{js}$   $p_{fs}$   $p_{jr}$   $p_m$ ) و ماذا تمثل الضياعات ( $p_{fs} + p_m$ ) .
  4. إستنتج المردود .

### دائرة المحول لتغذية المنفذات المتصدرة : المحول له الخصائص : $220\text{v} / 25\text{v}$

- س40 : أحسب نسبة التحويل  $m_0$  .
- س41 : أحسب المقاومة المرجعة إلى الثانوي .
- س42 : أحسب التيار الثانوي الإسمي , ثم إستنتج الضياع بمفعول جول  $p_j$  .
- أجريت على المحول تجربة في فراغ حيث : أعطت القيمة  $P_{10} = 7.5\text{w}$
- س43 : إستنتج مردود المحول .

### دائرة الميكرومراقب : **16F84A** نريد برمجة دائرة التحكم في المحرك **M2** لوحده .

- س44 : فسر تعيينات برنامج التهيئة للمداخل و المخارج بلغة المجمع على وثيقة الإجابة 4 .
- س45 : ماهو دور السجلات التالية : **STATUS** , **TRISA** , **PORTA** .
- س46 : ما هو دور البيت الخامس للسجل **STATUS** : **RP0** .