

الاختبار الثاني في مادة العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا

المدة: 1ساو نصف

السنة الدراسية: 2016- 2017

التمرين الأول:(06 نقاط)

- أكمل الجدول برسم الرمز النظامي لكل عنصر من العناصر الكهربائية التالية :

عمود كهربائي (بطارية)	قطاعة مغلقة	قطاعة مفتوحة	صمام ضوئي	محرك	مصابح	العنصر الكهربائي
						رمزه النظامي


- صنف المواد التالية في جدول الى مواد ناقلة لتيار الكهربائي و مواد عازلة لتيار الكهربائي
الذهب - ماء مقطر - محلول ملحي - محلول سكري - مسطرة بلاستيكية - مدور معدني

مواد عازلة لتيار الكهربائي	مواد ناقلة لتيار الكهربائي

التمرين الثاني:(06 نقاط)

• اليك الدارات الكهربائية التالية :

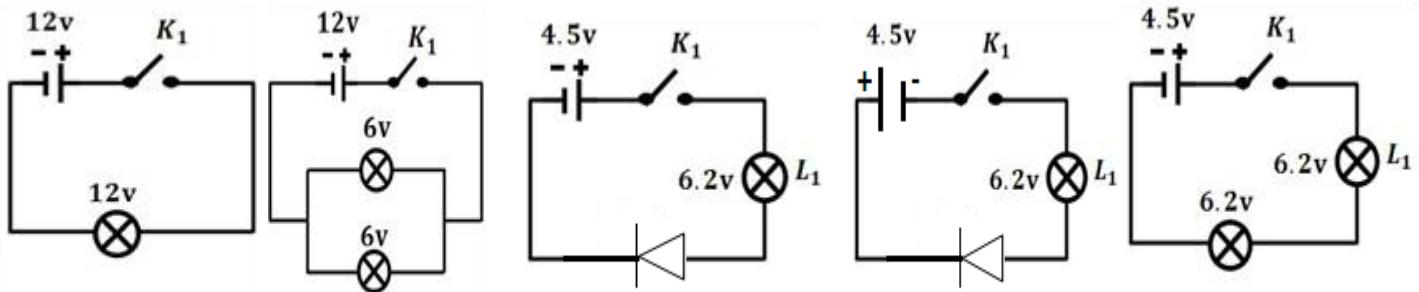- صف ماذا يحدث في كل دارة كهربائية عند غلق القاطعة مبرر اجابتك :



الوضعية الإدماجية:(08 ن)

أحضر أب "علي" كهربائيا لإنشاء تركيبة كهربائية لرواق منزلهم الجديد ، و بعد نهاية توصيل المصابيح في الرواق قام الكهربائي بغلق القاطعة ، فلاحظ أن إنارة المصباحين ضعيفة ، ثم نزع أحد المصباحين من غمده فشاهد عدم توهج المصباح الثاني.

- لاحظ "علي" كل ما حدث فأراد أن يقنع الأب بأن هذه التركيبة لا تصلح للإنارة.
- ما هو سبب اشتعال المصباحين بإنارة ضعيفة في رأيك ؟ وضح ذلك بمخطط كهربائي مناسب.
- ما هو نوع الربط بين المصباحين الذي يستعمله الكهربائي لرواق المنزل ؟
- ما هو الحل الذي تقترحه على أب "علي" و الكهربائي حتى يصبح توهج المصباحين بشكل جيد؟ وضح ذلك بمخطط كهربائي؟