

الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات


دوره جوان 2012

المدة: ساعة و نصف

اخبار في مادة: العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا.

الجزء الأول: (12 نقطة)

التمرين الأول: (06 نقاط)

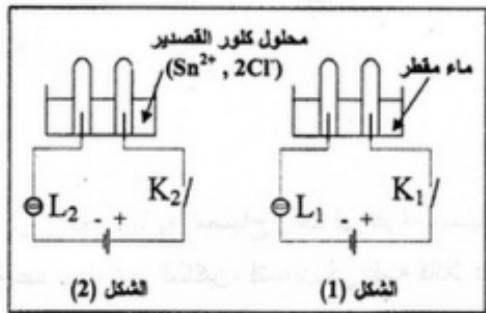

لاحظ الدارلين الكهربائيين الممثلتين في الشكلين (1) و (2)

1/- عند غلق القاطعتين K_1 و K_2 :

- ماذا يحدث للمصابيح L_1 و L_2 مع العلم أن دلالي المصباحين متصلتين مع دلالي البطاريتين ؟
برر إجابتك.

2/- ماذا يحدث عند المسربين المصنوعين من الغرافيت في الدارة الممثلة في الشكل (2)؟

ب- نمذج بمعادلة كيميائية التفاعل الكيميائي الحادث عند كل من المتصعد و المهبطة في هذه الدارة.

ج- استنتاج المعادلة الكيميائية الإجمالية لهذا التفاعل الكيميائي.

التمرين الثاني: (06 نقاط)


في اللحظة $t = 0$ انطلقت سيارة سعيد على طريق أفقى مستقيم، بعد 30 ثانية بلغت سرعتها 20 m/s ، ثم حافظت على هذه السرعة لمدة 10 ثوان، فجأة لاحظ سعيد إشارة "قف" فاستعمل الفرامل ليوقف السيارة بعد 5 ثوان.

أ/- حدّد مراحل حركة هذه السيارة مع ذكر المجال الزمني لكل مرحلة.


ب- كيف كانت السرعة في كل مرحلة ؟

ج- كيف تكون جهة القوة المؤثرة بالنسبة لجهة الحركة في المرحلة الأخيرة ؟ و لماذا ؟

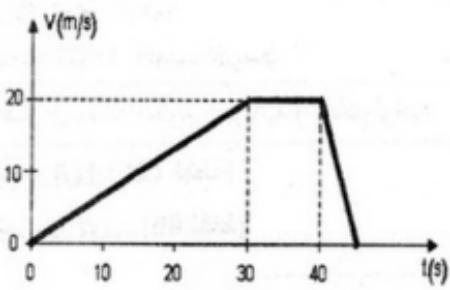ـ أي من المخططين الممثلين في الشكلين (a) و (b) يعبر عن مراحل حركة سيارة سعيد ؟



الشكل (a)

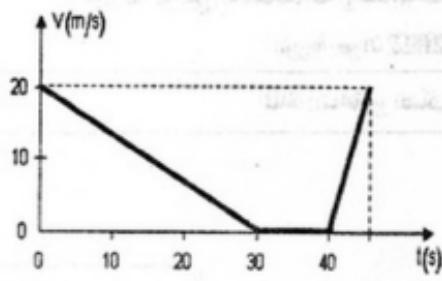


الشكل (b)

الجزء الثاني: (08 نقاط)

الوضعية الادماجية :

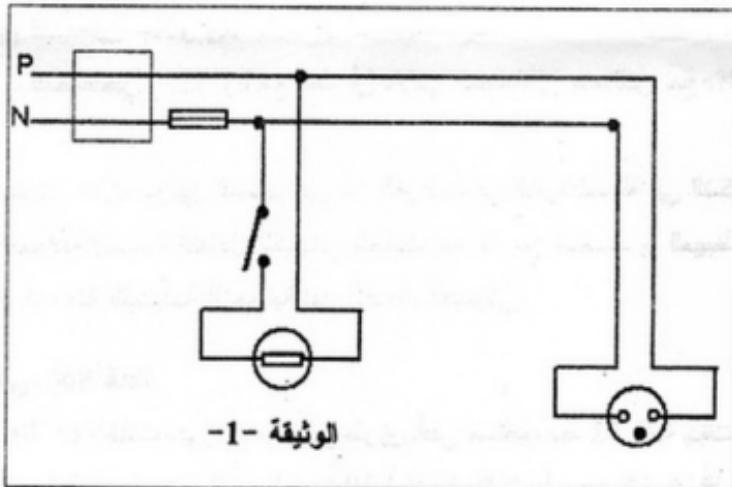أراد عبد الناصر أن يركب ثريلاً بها مصباح واحد في غرفة الضيوف ببيته، فإذا به يصاب بصدمة كهربائية عند لمسه أحد السلكين، فتساءل في نفسه قائلاً :
ـ كيف أصبت رغم أنني فتحت القاطعة مسبقاً، عندما هناك مشكلة!!!!..
احضر عبد الناصر مخطط التركيب الكهربائي لغرفة المبيت في (الوثيقة-1).



س(1) فسر سبب إصابة عبد الناصر بالصدمة الكهربائية.

س(2) ما هو الاحتياط الأمني الواجب اتخاذه لتفادي الصدمة الكهربائية في مثل هذه الحالات؟

س(3) حدد جميع الأخطاء الواردة في المخطط (الوثيقة -1-) ثم أعد رسم المخطط الكهربائي مع التصحيح.